
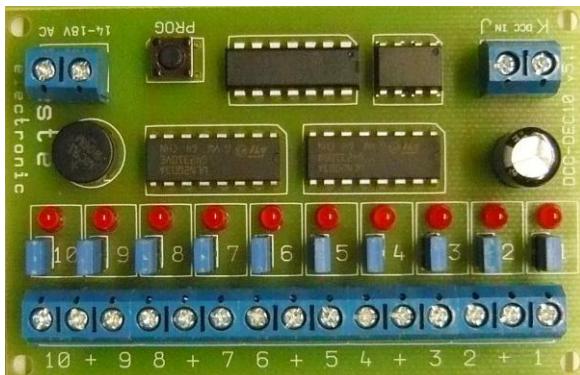


DCC-DEC10

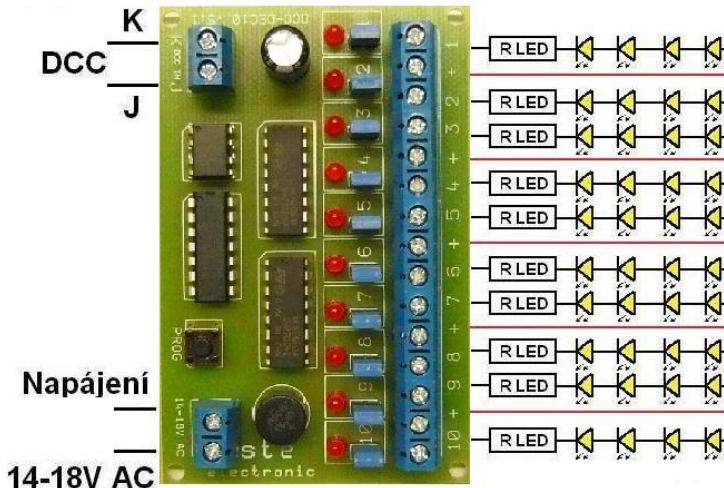**DCC dekodér příslušenství pro
spínání osvětlení,
zobrazovací modul
10 Led pro ovládací panel**



Návod k obsluze a nastavení

Připojení dekodéru na napájecí napětí a DCC signál z centrály:

Jako zdroj pro napájení doporučuji použít napájecí transformátory dodávané f. ROCO a LENZ.

LENZ TR100 – 15V/45VA-3A
 LENZ TR150 – 15V/70VA-3,6A
 LENZ TR200 – 15V/150VA-10A
 ROCO 10725 – 16V/50VA-3,1A
 ROCO 10718 – 15V/40VA-2,6A
 STE 047 – 15V/50VA-3,33A
 STE 049 – 15V/100VA-6,67A

K napájení lze obecně použít libovolný zdroj střídavého napětí 14 – 18V, použití doporučených zdrojů ale vzhledem k jejich mechanickému provedení, vylučuje případný **úraz elektrickým proudem**

Základní vlastnosti dekodéru:

Žárovková návěstidla se zapojují přímo, semafory osazené LED diodami se musí zapojit přes ochranné rezistory, jinak dojde ke zničení LED v návěstidle a může následně dojít k destrukci výstupních obvodů dekodéru. K částečné eliminaci tohoto problému jsou výstupy dekodéru opatřeny ochrannými rezistory $100\ \Omega$.

Dekodér má výstupy opatřené LED diodami, aby byla možnost jej naprogramovat bez připojených výstupů a i pro hledání závady pod panelem vidíme stav výstupů i na dekodéru. Dekodér je vybaven výstupními rezistory s hodnotou $1k\Omega$, které se uplatní, pokud vyjmeme příslušnou propojku AMP na výstupu.

Nastavení adresy dekodéru:

Nastavení adresy dekodéru se provádí pomocí programovacího tlačítka na desce dekodéru. Po připojení dekodéru na napájení, dcc signál a po připojení světel stiskněte programovací tlačítko, diody se začnou postupně rozsvíjet na znamení přechodu dekodéru do programovacího režimu.

Na ovladači zadejte adresu a odešlete povel pro přestavení.

Adresa se zapíše do dekodéru. LED přestane blikat a rozblíká se následující. Změnu adresy lze provádět i při zapojení dekodéru v kolejisti, pouze u toho dekodéru, u kterého stiskneme programovací tlačítko se adresa přeprogramuje.

Výpočet předřadného rezistoru k LED diodám:

R=výsledný odpor v Ω

U=napětí ve V

I=proud v A (pro 10mA zadáme 0,01)

$$R = \frac{U \text{ zdroje} - U \text{ Led}}{I \text{ Led}}$$

Příklad:

4xled, každá 2V, 8mA,

$$20-8=12 / 0,008=1500\ \Omega$$

Úbytek napětí na rezistoru je 12V, proud 8mA,
výkon bude $12 \times 0,008 = 0,096W$ = rezistor stačí 0,25W

Technické údaje:

Vstupní signál:	DCC - NMRA kompatibilní
Vstupní napětí:	14-18V AC (střídavé)
Výstupní napětí:	cca 20V DC (stejnosměrných) – společný + pól
Počet výstupů:	10
Proudová zatížitelnost:	max 0,5A na jeden výstup
Celková zatížitelnost:	max 1A celkem na dekodér

Tip:

Můžeme použít několik dekodérů ED6-Neonlight XXL, ED2-Neonlight a DEC10 které zkombinujeme, nastavíme potřebné adresy k reálnému efektu spínání osvětlení.

Můžeme kombinovat i s 4.1DEC1 a ED1-House.


Pokyny pro montáž:

Součástí balení je sáček s distančními sloupky a šrouby.

Podle šablony vyvrtáme otvory v nosné desce vrtákem o průměru 3mm, distanční sloupky přichytíme k dekodéru pomocí šroubků.

Dekodér s distančními sloupky zasuneme do předvrtných otvorů a zakápneme vteřinovým lepidlem. Do pevného podkladu je možno připravit otvory se závity M3, do kterých lze distanční sloupky zašroubovat .

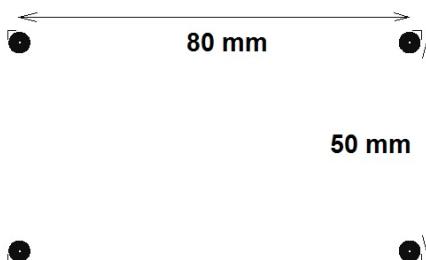Pod dekodérem vznikne mezera 8mm , které využijeme k umístění kabeláže, jednotlivé vývody pro dekodér se vedou spodem a v prostoru poblíž svorky se vytáhnou nahoru a zapojí.



Ste electronic

Cajthamlova 171

26601 Beroun

IČ. – 45138303

www.steelectronic.cz

www.dcc.cz

02/2012